

Daniela Morales  
192B

lab 04

### Ejercicio 1

1.

	AB	00	01	11	10
C	0	1	1	0	1
	1	0	0	1	1

$$\frac{000}{010} + \frac{111}{101} + \frac{100}{101} = \frac{100}{101} = \frac{AB}{AB}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AC$$

2.

	AB	00	01	11	10
C	0	1	0	0	X
	1	X	0	0	1

$$\frac{100}{101} + \frac{000}{001} = \frac{100}{001} = \bar{B}$$

$$Y = \bar{B}$$

3.

	AB	00	01	11	10
CD	00	1	0	1	0
	01	0	1	0	1
	11	1	0	1	0
	10	0	1	0	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD$$

4.

	AB			
CD	00	01	11	10
00	X	0	1	1
01	X	X	1	0
11	0	X	1	1
10	X	0	X	X

$$\begin{array}{r}
 1100 \\
 1000 \\
 1110 \\
 1010 \\
 \hline
 A\bar{D}
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 1111 \\
 1011 \\
 1110 \\
 1010 \\
 \hline
 AC
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 1100 \\
 1101 \\
 1111 \\
 1110 \\
 \hline
 AB
 \end{array}$$

$$Y = A\bar{D} + AC + AB$$

Exercício 02

$$1. Y = ABC\bar{D} + A\bar{B}CD + (\overline{A+B+C+D})$$

A	B	C	D	$ABC\bar{D}$	$A\bar{B}CD$	$\overline{A+B+C+D}$	Y
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0



# Ejercicio 02

1.  $Y = A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + \overline{A+B+C+D}$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	1
10	0	0	1	1

$Y = A\bar{C} + B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B} + A\bar{D}$

$A \ B \ C \ D \ Y$

1 x 0 x 1

x 0 0 0 1

1 0 x x 1

1 x 1 0 1

1100

1101

1000

1001

$A\bar{C}$

1000

0000

$B\bar{C}\bar{D}$

1000

1001

1011

1010

$A\bar{B}$

1100

1000

1110

1010

$A\bar{D}$

$$2. Y = \bar{A}BC + \overline{B\bar{C}} + BC$$

A	B	C	$\bar{A}BC$	$\overline{B\bar{C}}$	BC	Y
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1

AB	00	01	11	10
C	0	1	0	0
1	1	1	1	1

$$Y = C + \bar{B}$$

A	B	C	Y
x	x	1	1
x	0	x	1
x	1	0	0



$$3. Y = (\overline{A+B+C \cdot D}) + \overline{AD+B}$$

A	B	C	D	$A+B+C$	$A+B+C \cdot D$	$AD$	Y
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	0	1	1	1
10	0	1	1	0

A	B	C	D	Y
X	1	X	X	1
1	X	X	1	1
X	X	0	1	1

0100

0101

0111

0110

1100

1101

1111

1110

B

1101

1111

1001

1011

AD

0001

0101

1101

1001

CD

$$= Y = B + AD + \overline{CD}$$

4.  $Y = BC + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}$

A	B	C	BC	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$B\bar{C}$	Y
0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1

AB	00	01	11	10
C	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$Y = B + \bar{A}\bar{C}$

A	B	C	Y
x	1	x	1
0	x	0	1

ABC

## Ejercicio 05

- A → Alarma
- B → Ventana/puerta
- C → sensor movimiento
- Y → prender alarma

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	(1)
1	0	1	(1)
1	1	0	0
1	1	1	(1)

AB	00	01	11	10
C	0	0	0	1
1	0	0	1	1

$$\begin{array}{r}
 111 \\
 701 \\
 \hline
 AC
 \end{array}
 +
 \begin{array}{r}
 100 \\
 101 \\
 \hline
 A\bar{B}
 \end{array}$$

$$Y = AC + A\bar{B}$$

$$A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC = Y$$

$$(A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+C) = Y$$



## Ejercicio 1

ejercicio 1

ejercicio 1, tabla 1 y 2

A	B	C	Y1	Y2
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

ejercicio 1, tabla 3 y 4

A	B	C	D	Y3	Y4
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1

tabla 1

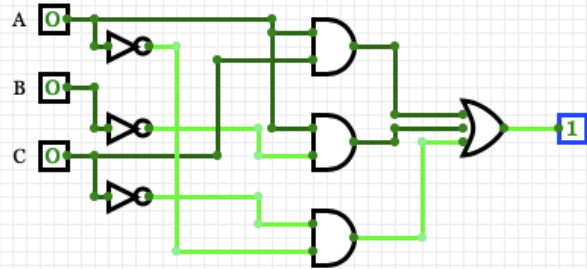


tabla 2



tabla 3

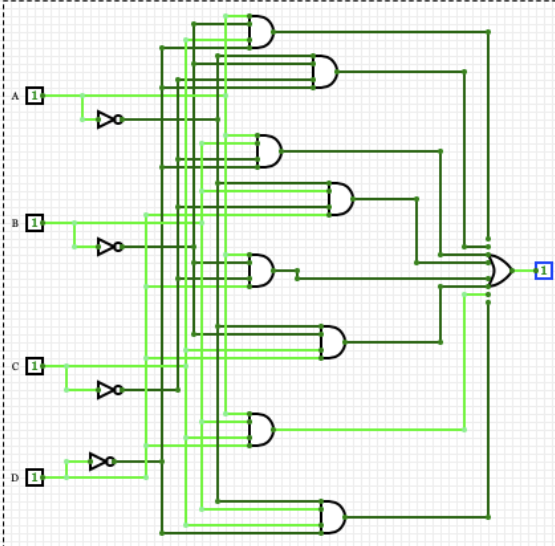


tabla 4

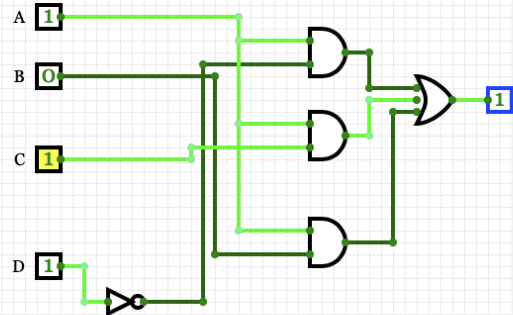




Tabla 1 y 2


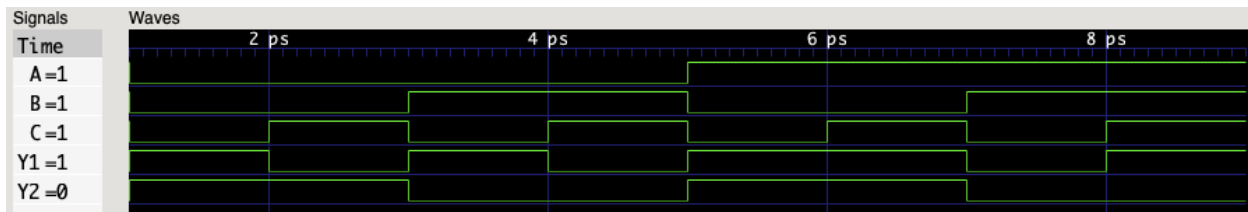


Tabla 3 y 4

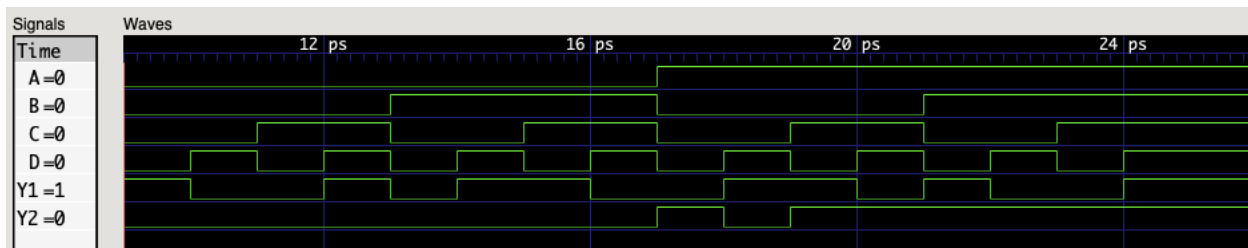

## Ejercicio 2




### ejercicio 2


#### ejercicio 2, tabla 1 y 3

A	B	C	D	Y1	Y3
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1


#### ejercicio 2, tabla 2 y 4

A	B	C	Y2	Y4
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

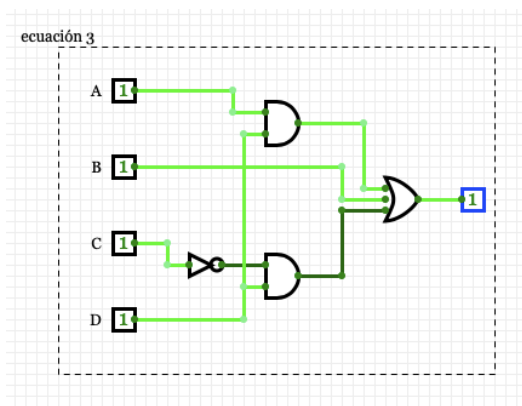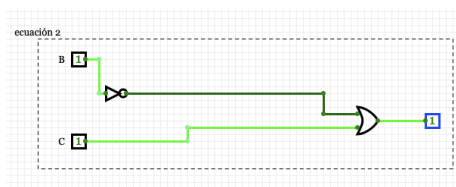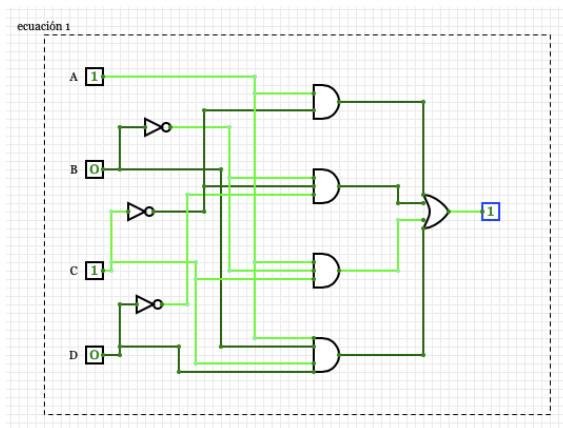


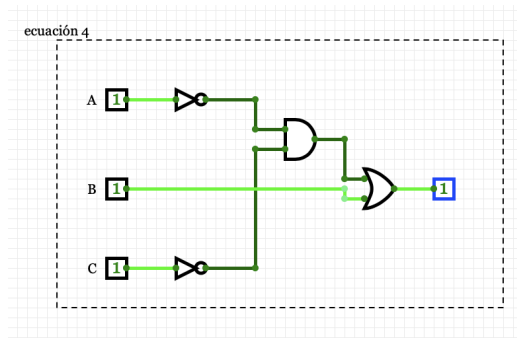


Ecuaciones 1 y 3

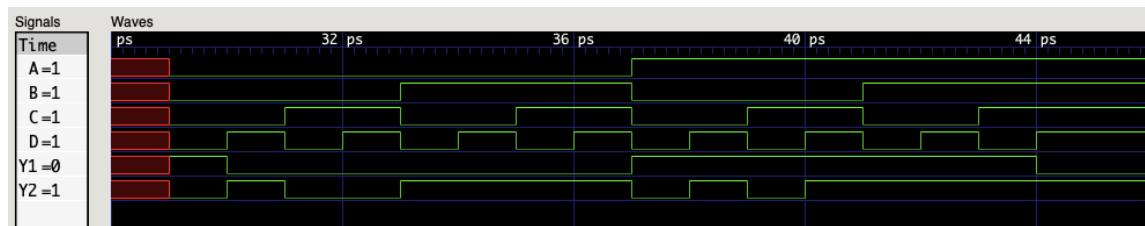

Ecuaciones 2 y 4

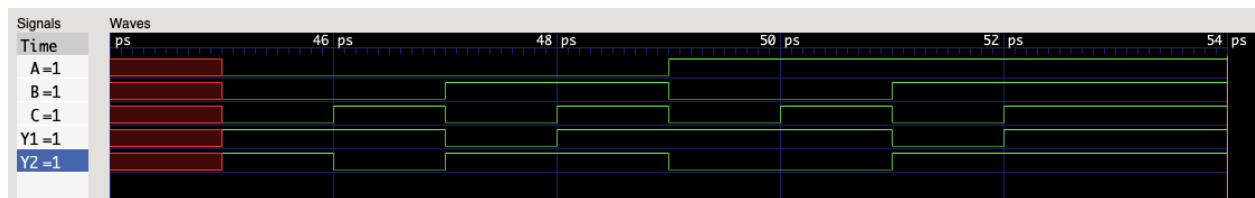

## Ejercicio 5


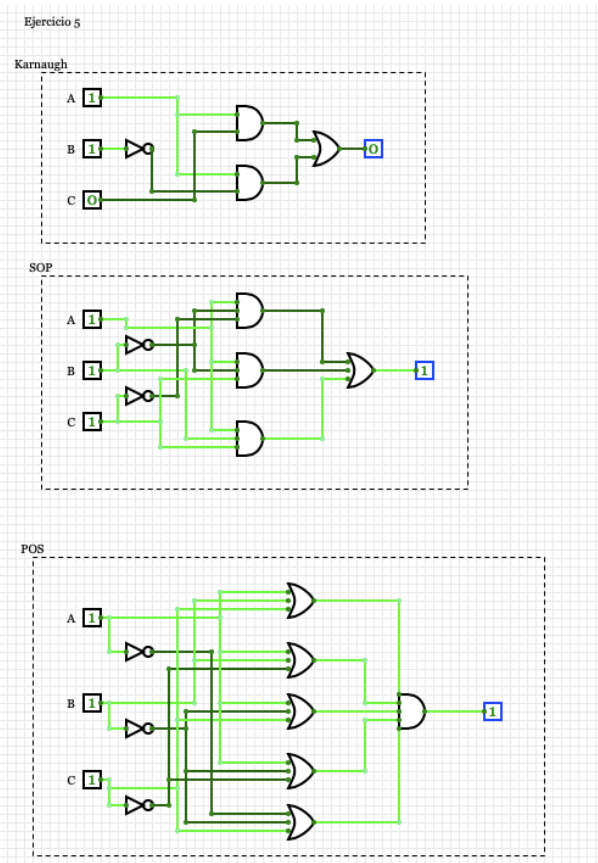


ejercicio 5, Karnaugh

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

ejercicio 5, SOP y POS

A	B	C	SOP	POS
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

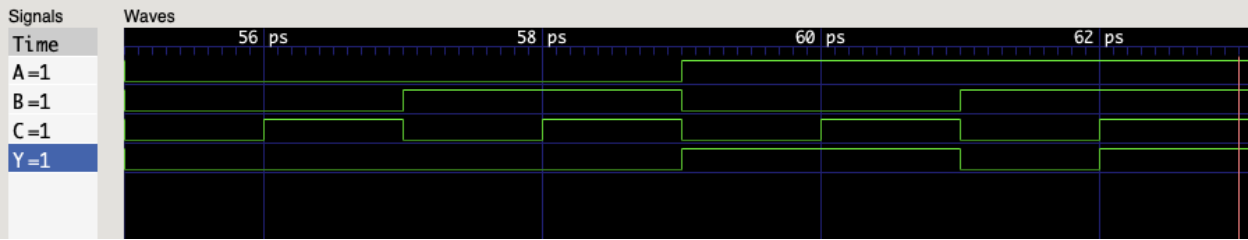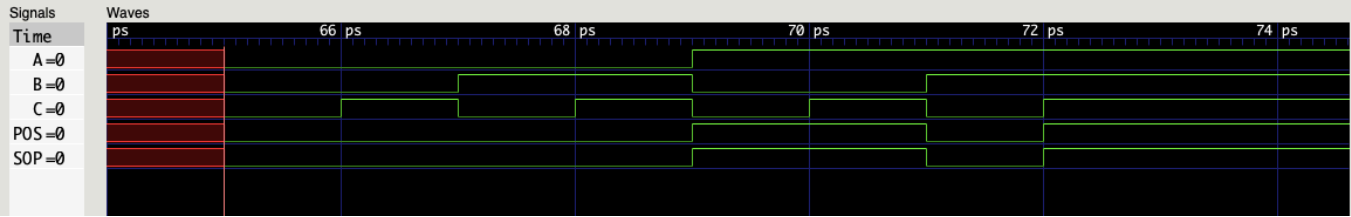



```
lab4.v
1 module gatelevel1(input wire A, B, C, output wire Y1, Y2);
2 // Y1 = A'B'+ AB' + AC
3
4 wire w1, w2, w3, nota, notb, notc;
5 not(nota, A);
6 not(notb, B);
7 not(notc, C);
8 and(w1, nota, notc);
9 and(w2, A, notb);
10 and(w3, A, C);
11 or(Y1, w1, w2, w3);
12
13 // Y2 = B'
14 not(Y2, B);
15
16 endmodule
17
18 module gatelevel2(input wire A, B, C, D, output wire Y1, Y2);
19
20 // Y = AB'CD' + A'B'C'D' + ABC'D' + A'BC'D + AB'C'D +A'B'CD + ABCD + A'BCD'
21 wire w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, v1, v2, v3, NOTA, NOTB, NOTC, NOTD;
22 not(NOTA, A);
23 not(NOTB, B);
24 not(NOTC, C);
25 not(NOTD, D);
26 and(w1, A, NOTB, C, NOTD);
27 and(w2, NOTA, NOTB, NOTC, NOTD);
28 and(w3, A, B, NOTC, NOTD);
29 and(w4, NOTA, B, NOTC, D);
30 and(w5, A, NOTB, NOTC, D);
31 and(w6, NOTA, NOTB, C, D);
32 and(w7, A, B, C, D);
33 and(w8, NOTA, B, C, NOTD);
34 or(Y1, w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8);
35
36 // Y = AB' + AC +AB
37 and(v1, A, NOTD);
38 and(v2, A, C);
39 and(v3, A, B);
40 or(Y2, v1, v2, v3);
41
42 endmodule
43
44 module operadores1(input wire A, B, C, D, output wire Y1, Y2);
45 assign Y1 = (A & ~C) | (~B & ~C & ~D) | (A & ~B) | (A &
46 ~D);
47 assign Y2 = B | (A & D) | (~C & D);
48
49 endmodule
50
51
52
53 module operadores2(input wire A, B, C, output wire Y1, Y2);
54 assign Y1 = (~B | C);
55 assign Y2 = B | (~A & ~C);
56 endmodule
57
58 module gatelevel3(input wire A, B, C, output wire Y);
59 wire w1, w2, NOTB;
60 not(NOTB, B);
61 and(w1, A, C);
62 and(w2, A, NOTB);
63 or(Y, w1, w2);
64 endmodule
65
66 module operadores3(input wire A, B, C, output wire SOP, POS);
67 assign SOP = (A & ~B & ~C) | (A & ~B & C) | (A & B & C);
68 assign POS = (A|B|C) & (A|B|~C) & (A|~B|C) & (A|~B|~C) & (~A|~B|C);
69 endmodule
```



```
lab4_tb.v
76      #1 p4 = 1; p5 = 0; p6 = 1; p7 = 1;
77      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 0; p7 = 0;
78      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 0; p7 = 1;
79      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 1; p7 = 0;
80      #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 1; p7 = 1;
81  end
82
83  initial begin
84      #45
85      $display("\n");
86      $display("Ejercicio 2, tabla 2 y 4");
87      $display("A B C | Y2| Y4");
88      $display("-----|---");
89      $monitor("%b %b %b | %b ", d5, d6, d7, led5, led6);
90      d5 = 0; d6 = 0; d7 = 0;
91      #1 d5 = 0; d6 = 0; d7 = 1;
92      #1 d5 = 0; d6 = 1; d7 = 0;
93      #1 d5 = 0; d6 = 1; d7 = 1;
94      #1 d5 = 1; d6 = 0; d7 = 0;
95      #1 d5 = 1; d6 = 0; d7 = 1;
96      #1 d5 = 1; d6 = 1; d7 = 0;
97      #1 d5 = 1; d6 = 1; d7 = 1;
98  end
99
100
101  initial begin
102      #55
103      $display("\n");
104      $display("Ejercicio 5, Karnaugh");
105      $display("A B C | Y");
106      $display("-----|---");
107      $monitor("%b %b %b | %b ", g1, g2, g3, g);
108      g1 = 0; g2 = 0; g3 = 0;
109      #1 g1 = 0; g2 = 0; g3 = 1;
110      #1 g1 = 0; g2 = 1; g3 = 0;
111      #1 g1 = 0; g2 = 1; g3 = 1;
112      #1 g1 = 1; g2 = 0; g3 = 0;
113      #1 g1 = 1; g2 = 0; g3 = 1;
114      #1 g1 = 1; g2 = 1; g3 = 0;
115      #1 g1 = 1; g2 = 1; g3 = 1;
116  end
117
118
119  initial begin
120      #65
121      $display("\n");
122      $display("Ejercicio 5, SOP y POS");
123      $display("A B C | SOP | POS");
124      $display("-----|---");
125      $monitor("%b %b %b | %b | %b ", o1, o2, o3, SOP, POS);
126      o1 = 0; o2 = 0; o3 = 0;
127      #1 o1 = 0; o2 = 0; o3 = 1;
128      #1 o1 = 0; o2 = 1; o3 = 0;
129      #1 o1 = 0; o2 = 1; o3 = 1;
130      #1 o1 = 1; o2 = 0; o3 = 0;
131      #1 o1 = 1; o2 = 0; o3 = 1;
132      #1 o1 = 1; o2 = 1; o3 = 0;
133      #1 o1 = 1; o2 = 1; o3 = 1;
134      #1 $display("\n");
135  end
136
137  initial
138      #75 $finish;
139
140  initial begin
141      $dumpfile("lab4.vcd");
142      $dumpvars(0, testbench);
143  end
144
145  endmodule
```

